
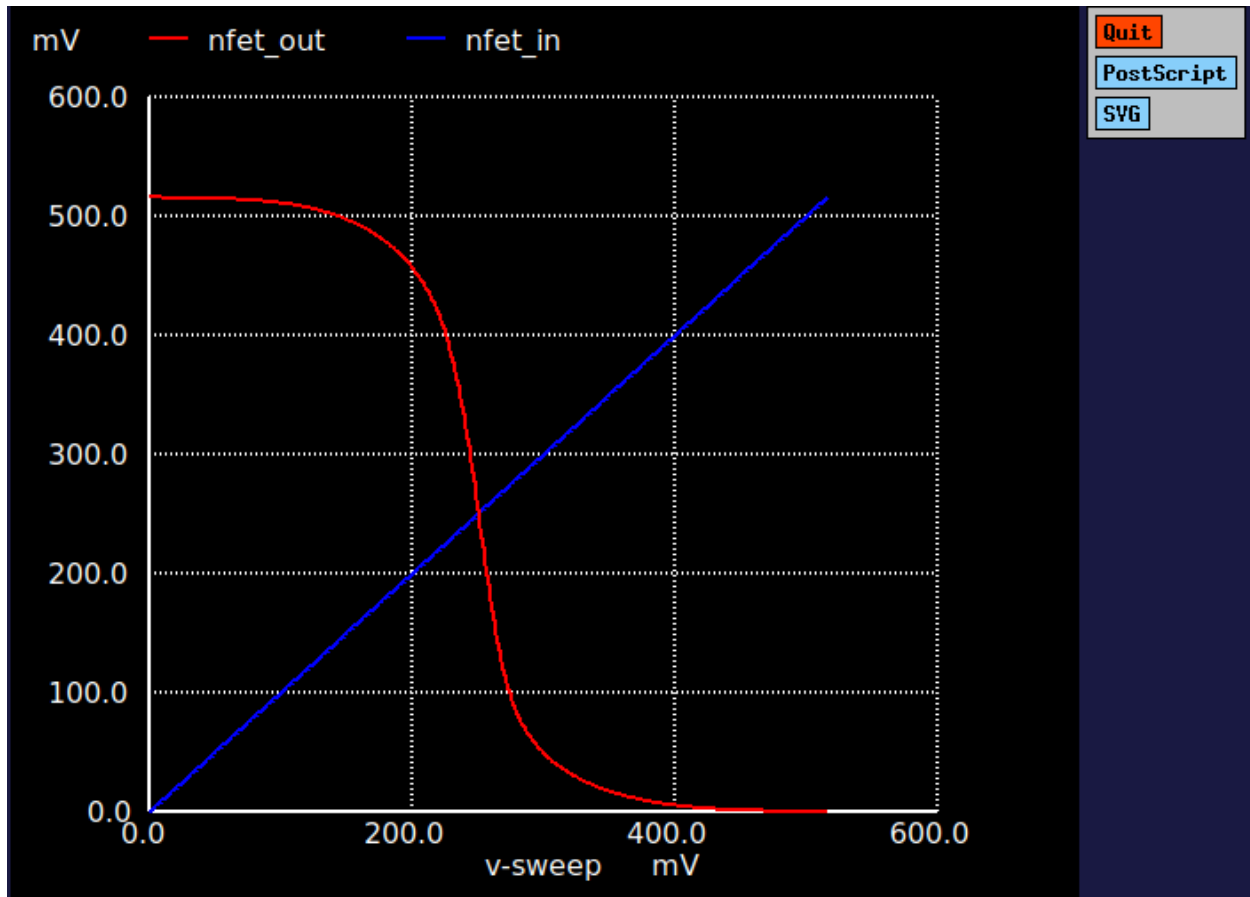


Q no 3 - Extract the following metrics from simulation results:

Switching Threshold Voltage (VTC)

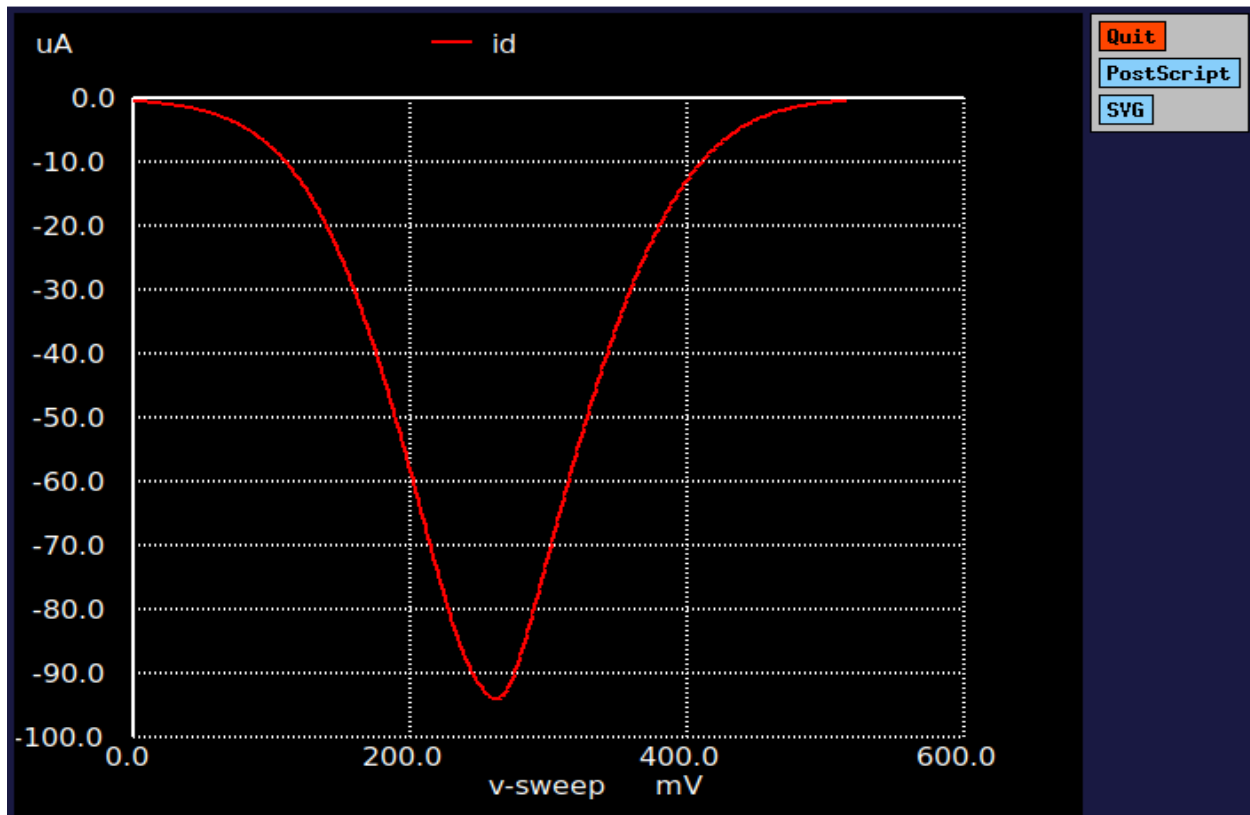

Drain Current (Id)



$I_d = 92 \mu\text{A}$

Gain, Noise Margin, Transconductance -

```
Using SPARSE 1.3 as Direct Linear Solver

No. of Data Rows : 517
v_th           = 2.504164e-01
max_gain       = 7.944395e+00 at= 2.530000e-01
vil            = 2.517901e-01
voh            = 2.395343e-01
vih            = 2.535175e-01
vol            = 2.258113e-01
v_th = 2.504164e-01
max_gain = 7.944395e+00
vil = 2.517901e-01
voh = 2.395343e-01
vih = 2.535175e-01
vol = 2.258113e-01
nmh = -1.39832e-02
nml = 2.597880e-02
gm_max         = 8.087690e-04 at= 2.970000e-01
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
```

Power consumption and propagation delay -

```
Using SPARSE 1.3 as Direct Linear Solver

Initial Transient Solution
-----

Node                                Voltage
----                                -
nfet_out                            0.515756
nfet_in                             0
vdd                                 0.516
v2#branch                           -4.66878e-07
v1#branch                           8.10647e-12

Reference value : 0.00000e+00
No. of Data Rows : 120
tpr = 2.500000e-11
tpf = 2.578487e-11
id_pwr = -6.71690e-16 from= 2.00000e-11 to= 6.00000e-11
tpr = 2.500000e-11
tpf = 2.578487e-11
tp = 2.539243e-11
id_pwr = -6.71690e-16
pwr = -3.46592e-16
power = 8.664806e-06
Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000
```

Frequency

```
Initial Transient Solution
-----

Node                                Voltage
----                                -
nfet_out                            0.515756
nfet_in                             0
vdd                                 0.516
v2#branch                           -4.66878e-07
v1#branch                           8.10647e-12

No. of Data Rows : 71
tr = 2.100000e-11
tf = 2.386970e-11
t_delay = 4.486970e-11
f = 2.228675e+10
ngspice 2 ->
```